
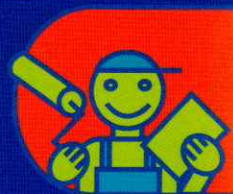


Thierry GALLAUZIAUX
David FEDULLO

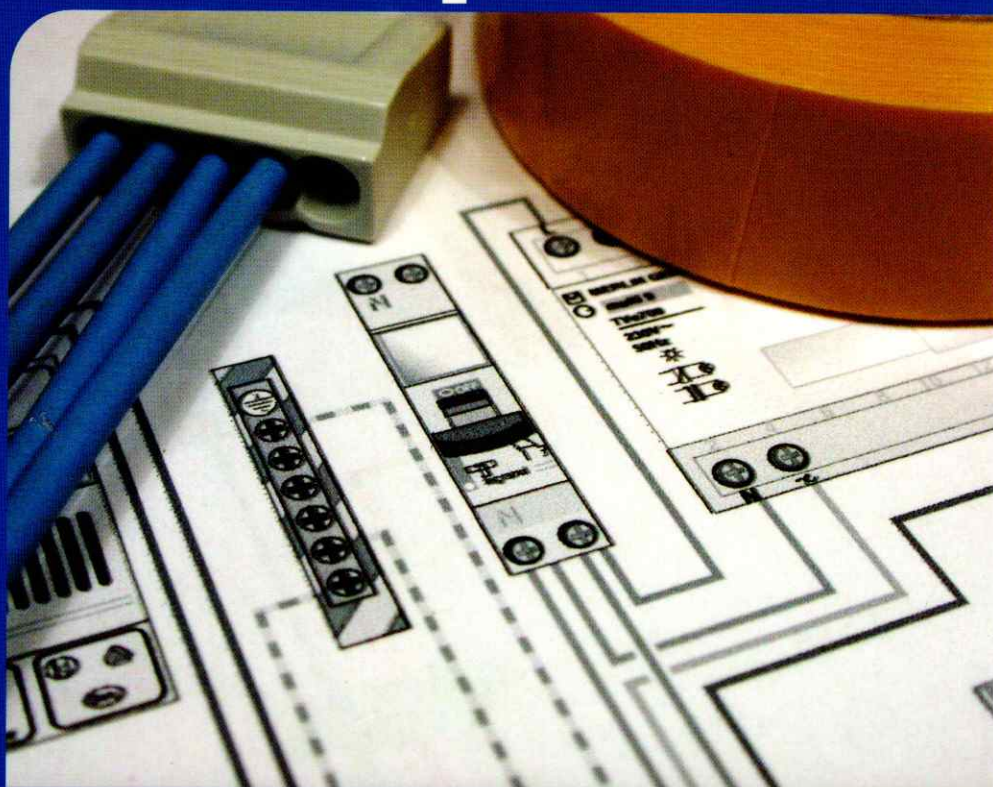

Mémento de **schémas électriques**



EYROLLES


Sommaire

L'éclairage	7
Le simple allumage.....	8
L'interrupteur à voyant.....	10
Le double allumage.....	12
Le va-et-vient.....	14
Le permutateur.....	16
Les télérupteurs.....	18
Le variateur.....	22
Le variapush.....	24
Le télévariateur.....	26
Les commandes automatiques.....	28
Exemple de circuit d'éclairage pour une chambre.....	30
L'accueil des visiteurs	31
Les sonnettes.....	32
Les portiers interphone.....	34
Les prises de courant	37
Les prises confort.....	38
Les prises commandées.....	40
Exemple de circuit de prises pour une chambre.....	42
La cuisine	43
Les circuits spécialisés.....	44
Les commandes dédiées	49
Les volets roulants.....	50
Chauffe-eau et chaudières.....	52
La ventilation mécanique.....	54
Crédits photographiques.....	57


Mémento de schémas électriques



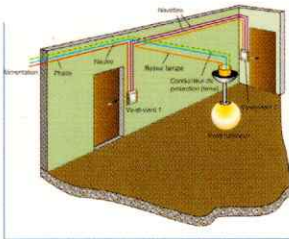Pour réaliser vos circuits électriques en toute sécurité, suivez les schémas de ce guide. Ils sont classés par thèmes : éclairage, accueil des visiteurs, prises de courant, prises de la cuisine et commandes dédiées (volets roulants, chaudière, VMC).



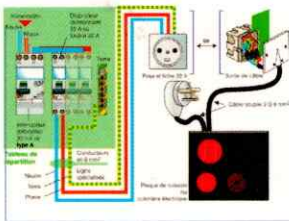Une vue en 3D accompagne chaque schéma. Vous vous représenterez ainsi plus facilement la disposition des conducteurs et des divers appareillages.



Les schémas pratiques illustrent en couleurs le cheminement des conducteurs du tableau de protection jusqu'aux appareillages et aux points d'utilisation. Il vous suffit de suivre les fils !

Code éditeur : G11498
ISBN : 2-212-11498-2
ISBN 13 : 978-2-212-11498-0



7,5€

www.editions-eyrolles.com
Groupe Eyrolles | Diffusion Geodif | Distribution Sodis

L E S C A H I E R S D U B R I C O L A G E