

4^e édition

Roger Bourgeron

2 000 schémas et circuits électroniques

DUNOD

S O M M A I R E

1	SOURCE DE TENSION - RÉGULATION DE TENSION.	1
2	SOURCE DE COURANT	19
3	ALIMENTATION	33
4	COMMANDE DE PUISSANCE (thyristor et triac)	93
5	AMPLIFICATION	123
6	AMPLIFICATION AUDIOFRÉQUENCES	181
7	CIRCUITS AUDIOFRÉQUENCES	217
8	GÉNÉRATION DE SIGNAUX	271
9	TEMPORISATION	337
10	ADAPTATION D'IMPÉDANCE, ATTÉNUATION	347
11	FILTRAGE	353
12	LES MESURES EN BREF	381
13	L'ÉMISSION RÉCEPTION EN BREF	425
14	LES ALARMES EN BREF	463
15	DÉTECTION	479
16	LES CIRCUITS POUR L'AUTOMOBILE EN BREF	501
17	LOGIQUES	515
18	FONCTIONS DIVERSES	547