



**Pr. HAMMOUD LADJOUZE**

# COURS D'ELECTRONIQUE

**Office des Publications Universitaires**

## Table des matières

### Introduction

#### Chapitre I : RESEAUX ELECTRIQUES

<b>I.1 Généralités</b>	
1.1 Définitions.....	1
1.2 Générateurs.....	1
1.3 Lois des réseaux.....	3
<b>I.2 Méthodes d'analyse des réseaux</b>	
2.1 Méthodes des mailles.....	5
2.2 Méthodes des nœuds.....	6
<b>I.3 Théorèmes Fondamentaux</b>	
3.1 Théorème de superposition.....	6
3.2 Théorème de réciprocité.....	7
3.3 Théorème de Thévenin-Norton.....	8
<b>I.4 Régime variable</b>	
4.1 Circuits et signaux.....	10
4.2 Calcul opérationnel.....	13
4.3 Régime sinusoïdal.....	15
<b>I.5 Circuits résonnantes</b>	
5.1 Régime libre.....	19
5.2 Régime forcé.....	20
Exercices.....	23

#### Chapitre II : QUADRIPOLES PASSIFS

<b>II.1 Introduction</b>	
<b>II.2 Matrices d'un quadripôle</b>	
2.1 Matrices impédance et admittance.....	26
2.2 Matrices hybride et chaîne.....	28
2.3 Association de quadripôles.....	29
2.4 Conclusion.....	30
<b>II.3 Quadripôles en T et en Π</b>	
<b>II.4 Impédances images</b>	
4.1 Impédances d'entrée et de sortie.....	33
4.2 Adaptation d'impédances.....	34
<b>II.5 Filtres électriques</b>	
5.1 Réponse en fréquence.....	36
5.2 Filtres réactifs.....	36
5.3 Diagramme de Bode.....	39
5.4 Application.....	43
<b>II.6 Circuits couplés magnétiquement</b>	
6.1 Couplage magnétique.....	45
6.2 Transformateur.....	46
6.3 Circuits couplés.....	46

#### Chapitre III : DIODES A SEMICONDUCTEUR

<b>III.1 Semi-conducteurs</b>	
1.1 Généralités.....	48
1.2 Semi-conducteurs intrinsèques.....	48

1.3 Semi-conducteurs extrinsèques.....	50
1.4 Modèle de bandes d'énergie.....	50
<b>III.2 Diodes à jonction</b>	
2.1 Jonction PN.....	52
2.2 Caractéristiques (courant- tension).....	53
2.3 Capacité d'une diode.....	54
2.4 La diode dans les circuits.....	55
<b>III.3 Redressement</b>	
3.1 Redressement simple alternance.....	57
3.2 Redressement double alternance.....	60
3.3 Multiplicateur de tension.....	61
<b>III.4 Circuits élémentaires à diodes</b>	
4.1 Circuits écrêteurs.....	62
4.2 Générateurs de fonctions.....	63
4.3 Echantillonneur à diodes.....	65
4.4 Pompe à diodes.....	66
<b>III.5 Diode Zener</b>	
5.1 Caractéristiques.....	67
5.2 Stabilisation de tension.....	68

## Chapitre IV : TRANSISTORS

<b>IV.1 Transistors à jonction</b>	
1.1 Fonctionnement.....	71
1.2 Caractéristiques statiques.....	73
1.3 Influence de la température.....	76
<b>IV.2 Polarisation d'un Transistor</b>	
2.1 Point de Fonctionnement.....	78
2.2 Polarisation par pont de base.....	79
2.3 Polarisation par résistance Collecteur- Base.....	82
<b>IV.3 Régime dynamique</b>	
3.1 Le transistor aux variations.....	83
3.2 Le transistor en basses fréquences.....	86
3.3 Le transistor aux fréquences hautes.....	90
<b>IV.4 Transistor à effet de champ</b>	
4.1 Fonctionnement.....	92
4.2 Circuits de polarisation.....	96
4.3 Régime dynamique.....	98

## Chapitre V : AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS

<b>V.1 Introduction.....</b>	101
<b>V.2 Montages Fondamentaux</b>	
2.1 Montage Emetteur Commun.....	103
2.2 Montage Base Commune.....	104
2.3 Montage Collecteur Commun.....	106
2.4 Montage Source Commune.....	108
2.5 Conclusion.....	109
<b>V.3 Réponse en fréquence</b>	
3.1 Réponse en fréquences basses.....	109
3.2 Réponse en fréquences hautes.....	112

<b>V.4 Circuits à Transistors Multiples</b>	115
4.1 Amplificateurs en cascade.....	115
4.2 Montage Darlington.....	119
4.3 Amplificateur de différence.....	122
<b>V.5 Amplificateurs de Puissance</b>	124
5.1 Généralisation.....	124
5.2 Amplificateurs en classe A.....	126
5.3 Amplificateurs en classe B.....	129
<b>Chapitre VI: REACTION DANS LES AMPLIFICATEURS -</b>	
<b>OSCILLATEURS</b>	
<b>VI.1 Principe de réaction.....</b>	133
<b>VI.2 Contre Réaction de Tension</b>	
2.1 Contre réaction de tension série .....	134
2.2 Contre réaction de tension parallèle.....	136
2.3 Exemple de montage à contre réaction de tension parallèle.....	138
<b>VI.3 Contre Réaction de Courant</b>	
3.1 Montage type.....	140
3.2 Contre réaction de courant série.....	141
3.3 Contre réaction de courant parallèle.....	142
3.4 Exemple de montage à contre réaction de courant.....	143
3.5 Amplificateur de courant.....	144
<b>VI.4 Oscillateurs</b>	
4.1 Principe de Fonctionnement.....	146
4.2 Oscillateurs à circuits RC.....	148
4.3 Oscillateurs à circuits LC.....	150
<b>Chapitre VII : AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS</b>	
<b>VII.1 Généralités</b>	
1.1 Présentation de l'amplificateur opérationnel (A.O).....	155
1.2 Caractéristiques de fonctionnement.....	155
1.3 Caractéristiques en régime dynamique.....	157
<b>VII.2 Montages fondamentaux</b>	
2.1 Montages amplificateurs.....	159
2.2 Sources contrôlées.....	161
2.3 Opérateur de calcul analogique.....	164
<b>VII.3 Convertisseurs d'Impédances</b>	
3.1 Convertisseur à impédance négative.....	167
3.2 Gyrateur.....	168
<b>VII.4 Filtres Actifs</b>	
4.1 Filtre à réaction simple.....	172
4.2 Filtre à réaction multiple.....	174
<b>VII.5 Oscillateurs</b>	
5.1 Oscillateur à réseau déphaseur.....	177
5.2 Oscillateur à pont de Wien.....	178
<b>VII.6 Amplificateur Opérationnel et Diodes</b>	
6.1 Diodes idéales.....	179
6.2 Amplificateur logarithmique et exponentiel.....	180

**150 DA**

**OPU 4706**

ISBN 996100899-5



A standard linear barcode representing the ISBN 996100899-5.

9 789961 008997

Digitized by srujanika@gmail.com